



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELM235

LOJİK DEVRE TASARIM LABORATUVARI

LAB 0x5 Deney Raporu

Hafıza

Hazırlayanlar
1) 1801022035 – Ruveyda Dilara Günal
2) 200102002087 – Alican Bayındır

Bu labın amacı

- Hafıza oluşturup, veri okumak,
- Tasarlanan devreleri gerçekleyip test edebilmek.



Problem 1 - Hafıza oluşturma ve okuma

Bu problemde sizden istenen oluşturduğunuz küçük bir hafızadan verilen adres değerine göre, o adreste bulunan verileri çekmektir. Oluşturacağınız hafıza registerları tutacaktır. Toplam register sayısını 32 olarak alınız. Devrenin temel çalışma prensibi, rs1 ve rs2 değerlerini adres gibi alıp, hafızada içinde barındırdıkları 32-bit dataları rs1_data ve rs2_data portlarına aktarması istenmektedir. Okuma işlemini kombinasyonel tasarlayınız. Basit bir hafıza kodu örneği ekte verilmiştir.

Bu problem için sadece okumayı test eden bir testbench örneğini githubdaki repoda bulabilirsiniz.

```
module p1 (
```

```
input logic clk, reset,
```

```
// yazma portları
```

```
input logic we,
```

```
input logic [4:0] waddr,
```

```
input logic [31:0] wdata,
```

```
// okuma portları
```

```
input logic [4:0] rs1,
```

```
input logic [4:0] rs2,
```

```
output logic [31:0] rs1_data,
```

```
output logic [31:0] rs2_data
```

```
);
```

İstenen hafızada herhangi bir clock, reset, yazma işlemi olmadığı için write enable, wdata gibi değerler örnek koddan çıkarılmıştır. Yeni yazılan kod aşağıdaki gibidir;

```
module lab5_g29_p1 (  
    input logic clk, reset, wen,  
    input logic [4:0] waddr,  
    input logic [31:0] wdata,  
    input logic [4:0] rs1, rs2,  
    output logic [31:0] rs1_data, rs2_data  
);  
  
    logic [31:0] mem [0:31];  
  
    initial  
        $readmemh ("reg_image.txt" , mem);  
  
    integer i;  
  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        if (reset)  
            for (i=0; i<32; i=i+1)  
                mem[i] <= 32'b0;  
        else if (wen)  
            mem[waddr] <= wdata;  
    end  
  
    assign rs1_data = mem[rs1];  
    assign rs2_data = mem[rs2];  
  
endmodule
```

Yukarıdaki kodu test etmek için yazılan testbench dosyası aşağıdadır;

```
`timescale 1ps/1ps

module tb_lab5_g29_p1 ();

logic clk, reset, wen;

logic [4:0] waddr;

logic [31:0] wdata;

logic [4:0] rs1, rs2;

logic [31:0] rs1_data, rs2_data;

lab5_g29_p1 dut0(clk, reset, wen, waddr, wdata, rs1, rs2, rs1_data, rs2_data);

always
begin
    clk = 1;

    forever #5 clk = ~clk;
end

initial
begin
    wen = 0; reset = 0; wdata = 16'b0;

    rs1 = 5'b00000; # 10;

    rs1 = 5'b00001; # 10;

    rs1 = 5'b00010; # 10;

    rs1 = 5'b00011; # 10;

    rs1 = 5'b00100; # 10;

    rs1 = 5'b00101; # 10;

    rs1 = 5'b00110; # 10;
end
```

```

        rs1 = 5'b00111; # 10;

end

initial

begin

        wen = 0; reset = 0; wdata = 16'b0;

        rs2 = 5'b00111; # 10;

        rs2 = 5'b00110; # 10;

        rs2 = 5'b00101; # 10;

        rs2 = 5'b00100; # 10;

        rs2 = 5'b00011; # 10;

        rs2 = 5'b00010; # 10;

        rs2 = 5'b00001; # 10;

        rs2 = 5'b00000; # 10;


        $stop;

end

endmodule

```

 Testbench dosyasının düzgün çalışması için aşağıdaki reg_image.txt dosyası ile projenin aynı dosyada olması gerekmektedir. Yukarıdaki testbench kodları f0y ile birlikte verilen reg_image.txt dosyası ile birlikte alıřtırılınca ařağıdaki dalga formu elde edilmiřtir. Rs2_data nın geriye doęru ıkması register adresleri zerinde geriye doęru sayarak ilerlemesidir.



4d4543
49540a
484f43
414d0a
4c5554
46454e
0a5955
4b5345
4b0a4e
4f540a
56455249
4e


Yukarıdaki txt file'ı tasarlanan hafıza bloğunun içerisinden okunmaya çalışıldığı zaman aşağıdaki sinyal elde edilmiştir;

Wave - Default		Msgs														
	/tb_lab5_g29_p1/dut0/rs1	10010	00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101
	/tb_lab5_g29_p1/dut0/rs2	10010	00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101
	/tb_lab5_g29_p1/dut0/rs1_data	xxxxxxxx	004d4543	0049540a	00484f43	00414d0a	004c5554	0046454e	000a5955	004b5345	004b0a4e	004f540a	56455249	0000004e		
	/tb_lab5_g29_p1/dut0/rs2_data		MEC	IT	HOC	AM	LUT	FEN	YU	KSE	KN	OT	VERI	N		


Şekil 2 Devrenin Modelsim üzerindeki Dalga Formları.

Rs1_data hexadecimal rs2_data ise ASCII gösterim formatına alındığı zaman sinyal daha net görülür.

 
Tasarlanan devrenin Quartus uygulamasında çalıştırıldıktan sonra alınan çıktılar ise aşağıdaki gibidir;



Şekil 3 Devrenin RTL şeması

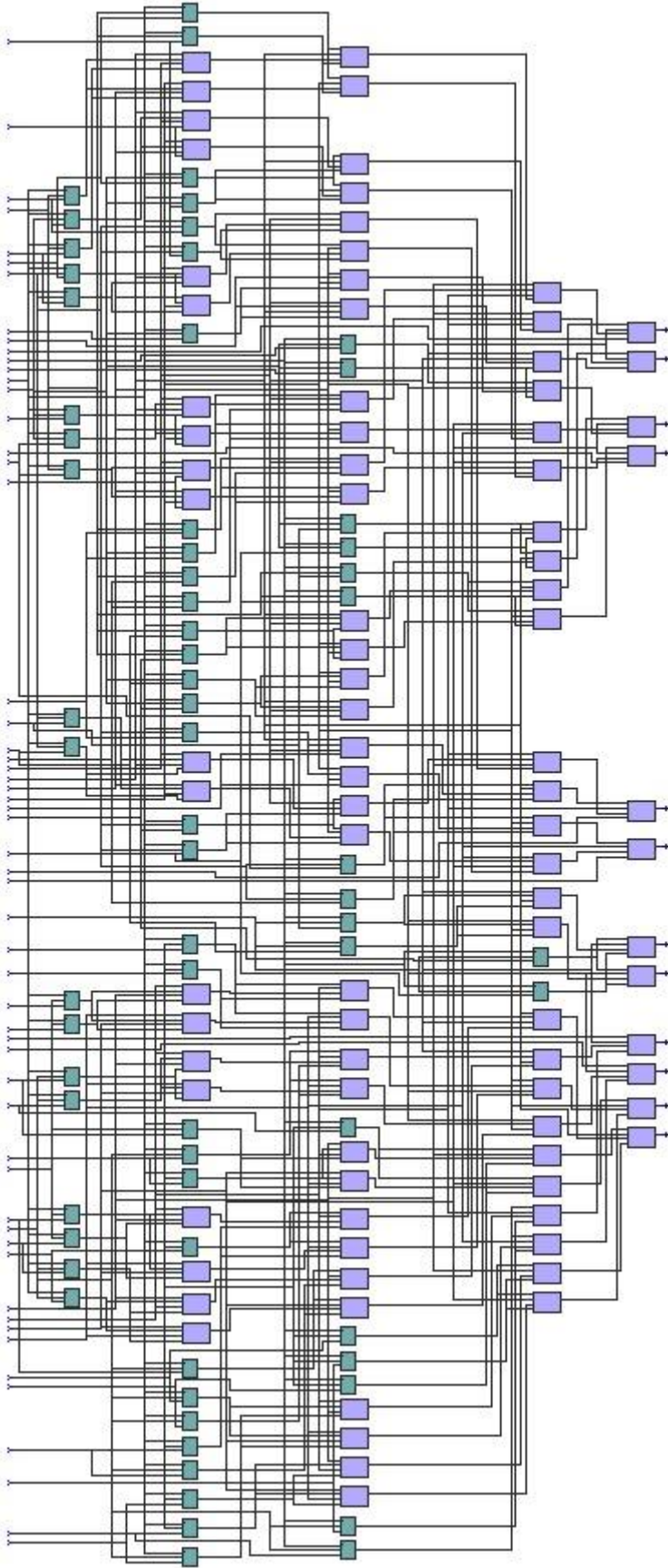

Şekil 4 Devrenin Post mapping şeması

 

Şekil 5 Devrenin post fitting şeması

	Resource	Usage
1	Estimated Total logic elements	2,408
2		
3	Total combinational functions	1416
4	▼ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	-- 4 input functions	1320
2	-- 3 input functions	64
3	-- <=2 input functions	32
5		
6	▼ Logic elements by mode	
1	-- normal mode	1416
2	-- arithmetic mode	0
7		
8	▼ Total registers	1024
1	-- Dedicated logic registers	1024
2	-- I/O registers	0
9		
10	I/O pins	114
11		
12	Embedded Multiplier 9-bit elements	0
13		
14	Maximum fan-out node	clk~input
15	Maximum fan-out	1024
16	Total fan-out	8786
17	Average fan-out	3.29

Şekil 6 Devrenin resource usage summary'si

- Devrede 32x32 den dolayı 1024 adet register kullanılmıştır ve 114 adet pin kullanılmıştır. Toplamda ise 2408 adet lojik element kullanılmıştır.

	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Memory Bits	UFM Blocks	DSP Elements
1	lab5_g29_p1	1416 (1416)	1024 (1024)	0	0	0

Şekil 7 Devrenin resource utilization report'u.

DSP 9x9	DSP 18x18	Pins	Virtual Pins	ADC blocks	Full Hierarchy Name	Entity Name	Library Name
0	0	114	0	0	lab5_g29_p1	lab5_g29_p1	work

Şekil 8 Resource Utility by Entity

Genel sonuç ve yorumlar;

Bu laboratuvar föyünde tasarlanması istenen hafıza birimi bütün isterleri başarılı bir biçimde yerine getirebilecek halde tasarlanmıştır. Tasarlanan hafıza birimi sorunsuz bir biçimde .txt uzantılı metin belgesindeki bütün verileri okuyabilmiş ve sinyal olarak dalga formunda gözlemlenmesini sağlamıştır. Bu deney sonucunda hafıza birimlerinin nasıl çalıştığı, nasıl tasarlandığı ve system verilog kullanılarak nasıl tasarlanılabileceği öğrenilmiştir.

Referanslar:

[1] <https://github.com/fcayci/sv-digital-design>

[2] https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/13.0/mergedProjects/hdl/vlog/vlog_pro_ram_inferred.htm

[3] https://www.youtube.com/watch?v=G9IPd9Bm_7

[4] Harris D.M., Harris S.L. - Digital Design and Computer Architecture (2016).pdf

[5] <https://www.chipverify.com/verilog/verilog-single-port-ram>