



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELM - 234

ÖDEV 3


Finite State Machines

Hazırlayan: Alican Bayındır -200102002087

Problem 1. Mealy FSM tasarımı [10 + 10 + 10 + 4 = 34 puan]

Şekil 1 de state transition diagramı verilen devreyi

- A. Binary state encoding kullanarak tasarlayın.
- B. One-hot state encoding kullanarak tasarlayın.
- C. 3-bit Johnson encoding kullanarak tasarlayın.
- D. Bu üç encodingi kullanılan lojik kapı ve flip-floplara göre karşılaştırın.

 

Şekil 1

1.a) Binary state encoding için truth table

$\begin{pmatrix} S_0 = 00 \\ S_1 = 01 \\ S_2 = 10 \end{pmatrix}$

Current
State Flags

States		Girdiler		Next states		Çıktı	
f ₁	f ₀	A	B	f ₁	f ₀	Out	Next State Flags
S ₀	0	0	0	0	0	0	S ₀
	0	0	1	0	0	0	S ₀
	0	1	1	0	1	0	S ₁
	0	1	0	0	1	0	S ₁
S ₁	0	1	0	0	0	0	S ₀
	0	1	1	1	0	0	S ₂
	0	1	1	1	0	0	S ₂
	0	1	0	0	0	0	S ₀
S ₂	1	0	0	0	0	0	S ₀
	1	0	1	0	0	0	S ₀
	1	1	1	1	0	1	S ₂
	1	1	0	0	0	0	S ₀

Binary state encoding f_{0next} için K-Map

f_{0next} AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	1
11	0	1	X	1
10	0	0	X	0

Boolean denklemi:
 $f_1 B + f_0 A B$

Binary state encoding f_{1next} için K-Map


f_{1next} AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	0
11	1	0	X	0
10	1	0	X	0

Boolean denklemi:
 $\bar{f}_0 \bar{f}_1 A$

Binary state encoding Output için K-Map

Output AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	0
11	0	1	X	0
10	0	0	X	0

Boolean denklemi:
 $f_0 A B$

 

1.6) One-Hot encoding için truth table

$$\begin{pmatrix} S_0 = 001 \\ S_1 = 010 \\ S_2 = 100 \end{pmatrix}$$

Current State flags	Current States			Girdiler		Next States			Output	Next State Flags
	f ₀	f ₁	f ₂	A	B	f ₀	f ₁	f ₂	Out	
S ₀	0	0	1	0	0	0	0	1	0	S ₀
	0	0	1	0	1	0	0	1	0	S ₀
	0	0	1	1	1	0	1	0	0	S ₁
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	S ₁
S ₁	0	1	0	0	0	0	0	1	0	S ₀
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	S ₂
	0	1	0	1	1	1	0	0	0	S ₂
	0	1	0	1	0	0	0	1	0	S ₀
S ₂	1	0	0	0	0	0	0	1	0	S ₀
	1	0	0	0	1	0	0	1	0	S ₀
	1	0	0	1	1	1	0	0	1	S ₂
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	S ₀

One - Hot encoding f_{2next} için K-Map

AB $f_2 f_1 f_0$	001	010	100
00	0	0	0
01	0	1	0
11	0	1	1
10	0	0	0

Boolean denklemi

$$\bar{B}\bar{f}_2\bar{f}_1\bar{f}_0 + AB\bar{f}_2$$

One - Hot encoding f_{1next} için K-Map

AB $f_2 f_1 f_0$	001	010	100
00	1	1	1
01	1	0	1
11	0	0	0
10	0	1	1

Boolean denklemi


$$\bar{f}_2\bar{f}_1\bar{f}_0\bar{A} + f_2\bar{f}_1\bar{f}_0\bar{A} + \bar{f}_0AB$$

One - Hot encoding f_{0next} için K-Map

AB $f_2 f_1 f_0$	001	010	100
00	0	0	0
01	0	0	0
11	0	0	1
10	0	0	0

Boolean denklemi

$$f_2\bar{f}_1\bar{f}_0AB$$

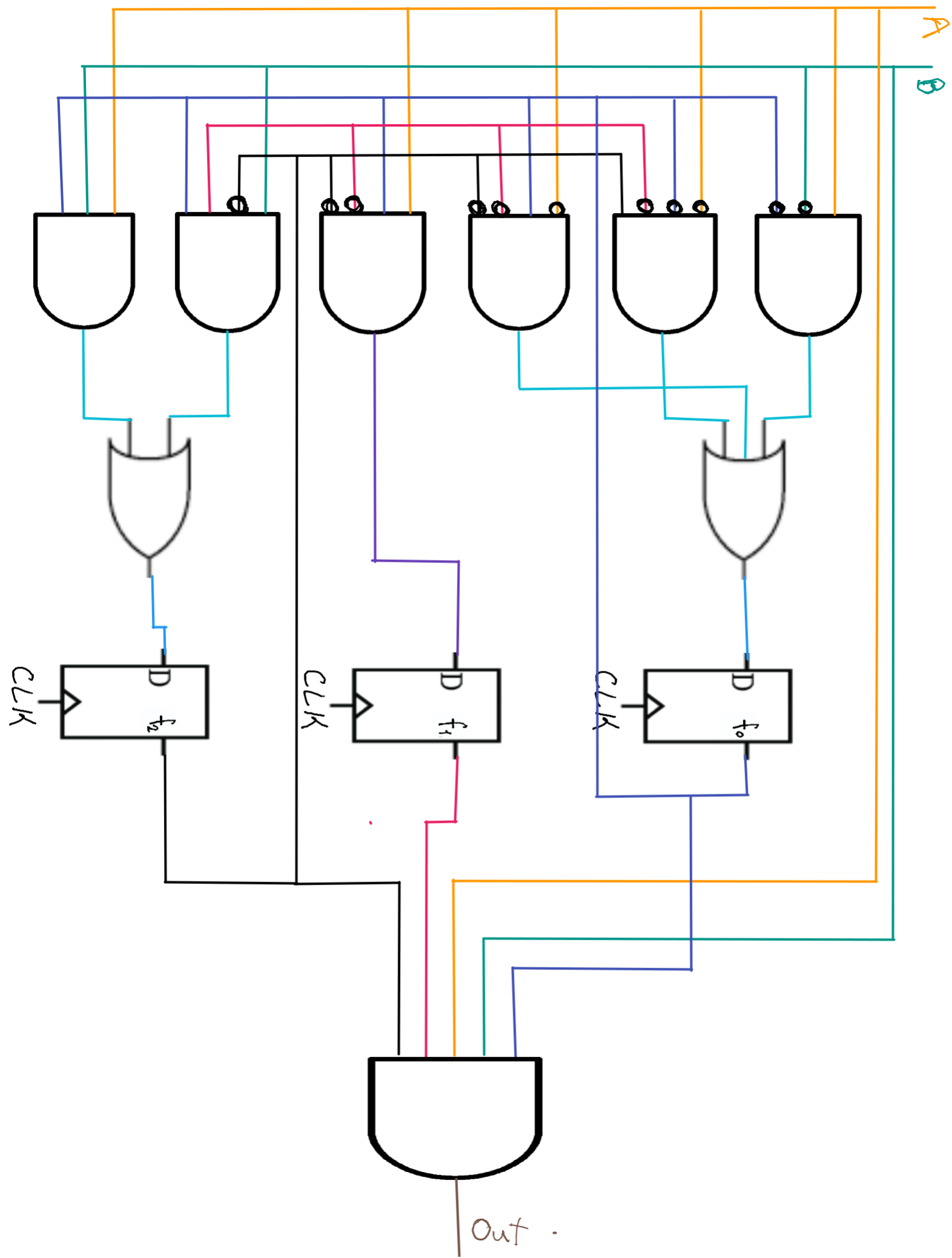

1.c) Johnson encoding için truth table

$$\begin{aligned} S_0 &= 00 \\ S_1 &= 01 \\ S_2 &= 11 \end{aligned}$$

Current State Flags	States		Girdiler		Next. states		Çıktı	Next State Flags
	f ₁	f ₀	A	B	f ₁	f ₀	Out	
S ₀	0	0	0	0	0	0	0	S ₀
	0	0	0	1	0	0	0	S ₀
	0	0	1	1	0	1	0	S ₁
	0	0	1	0	0	1	0	S ₁
S ₁	0	1	0	0	0	0	0	S ₀
	0	1	0	1	1	1	0	S ₂
	0	1	1	1	1	1	0	S ₂
	0	1	1	0	0	0	0	S ₀
S ₂	1	1	0	0	0	0	0	S ₀
	1	1	0	1	0	0	0	S ₀
	1	1	1	1	1	1	1	S ₂
	1	1	1	0	0	0	0	S ₀

Johnson encoding $f_{0,next}$ için K-Map

$f_{0,next}$ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	1	0	X
11	1	1	1	X
10	1	0	0	X

Boolean denklemi

$$\bar{f}_1 \bar{f}_0 A + \bar{f}_1 f_0 B + AB$$

Johnson encoding $f_{1,next}$ için K-Map

$f_{1,next}$ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	1	0	X
11	0	0	1	X
10	0	1	0	X

Boolean denklemi


$$\bar{f}_0 f_1 \bar{A} B + f_0 A B + \bar{f}_0 f_1 A \bar{B}$$

Johnson encoding Output için K-Map

$f_{0,next}$ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	0	0	X
11	0	0	1	X
10	0	0	0	X

Boolean denklemi

$$f_1 A B$$

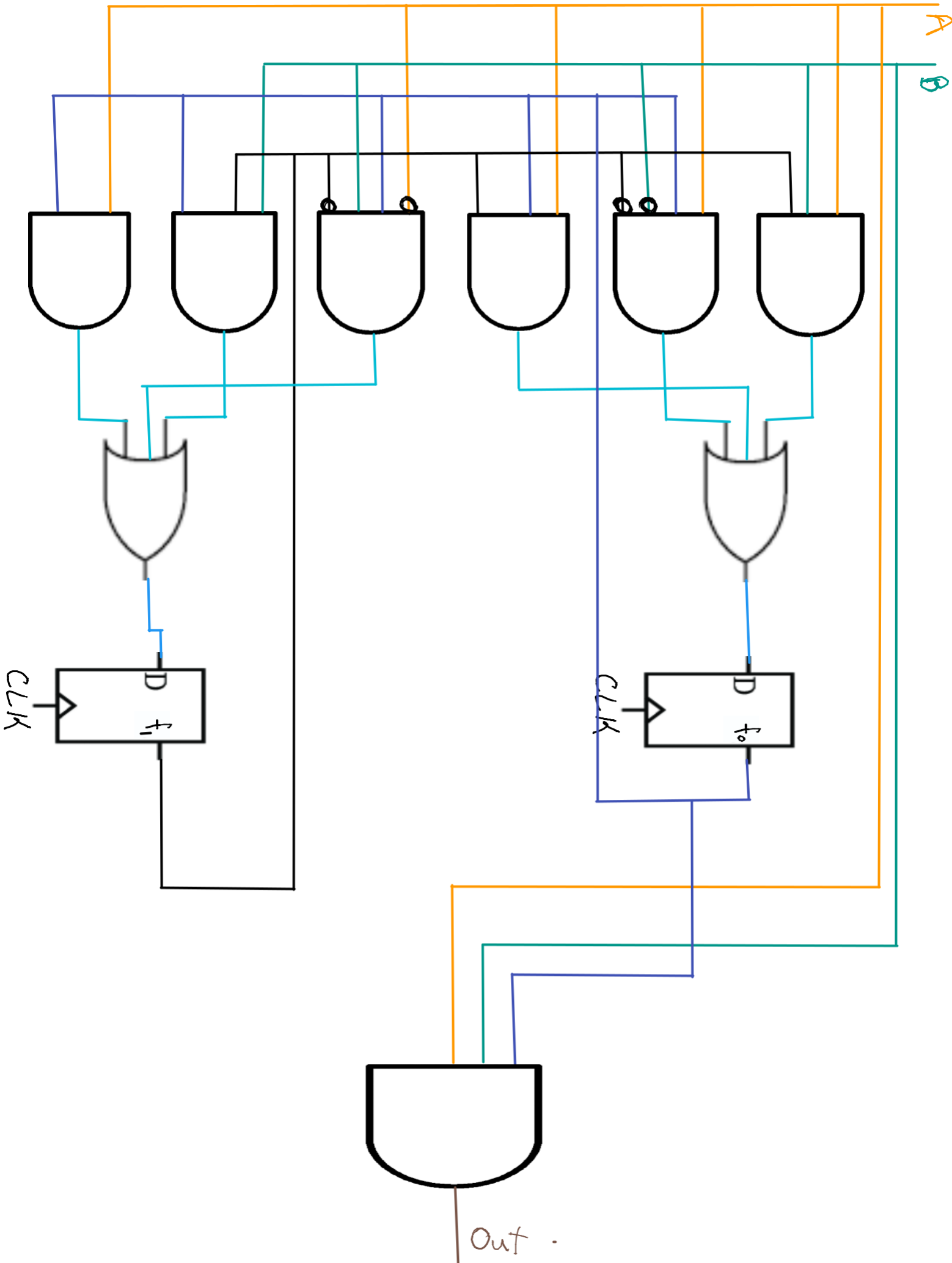

1.D) Binary encoding en basit, sıradan encode etme yöntemidir. Sıralı bir şekilde 0'dan başlayarak sayı artırılır. One-Hot encoding'de ise sadece 1 bit 'hot' yani 1 olacak. Johnson'da ise en MSB'deki bit invert edilerek LSB'ye yıtılır. Binary'de 0'dan başladığı için 2 flip flop ile derre kuruldu. One-Hot'ta her bir durumu ayırt etmek için 1 tane hot bit gerekli' 3 state olduğu için 3 flip flop ile ifade edilebilirdi. Johnson's Encoding'te 3 bit ile yapıldığında 1 flip flop boşta kalıyor hep 0 göstermesi' gerekiyordu. Bundan dolayı Johnson's Encoding 2 flip flop ile çizilmiştir. Her bir derre için critical pathlar sırasıyla

Johnson > one-hot > binary

olacaktır.


Problem 2. Pattern Detector [5 + 12 + 12 + 15 = 44 puan]

Sıralı olarak gelen bit dizisi içerisinde 01001 patterni geldiğinde unlock sinyalini yakan bir devre tasarlayın.


- State Transition Diagramını çiziniz.
- Moore FSM kullanarak tasarlayın.
- Mealy FSM kullanarak tasarlayın.
- İki FSM için de ayrı HDL kullanarak tasarlayın, bir testbench devresi oluşturun ve Modelsim de simüle edin. Uzun bir bit stream vererek iki devrenin de çıkışı gösterin.

Pattern = "01001"



State transition diagram;

 

Moore FSM;

 

Mealy FSM;

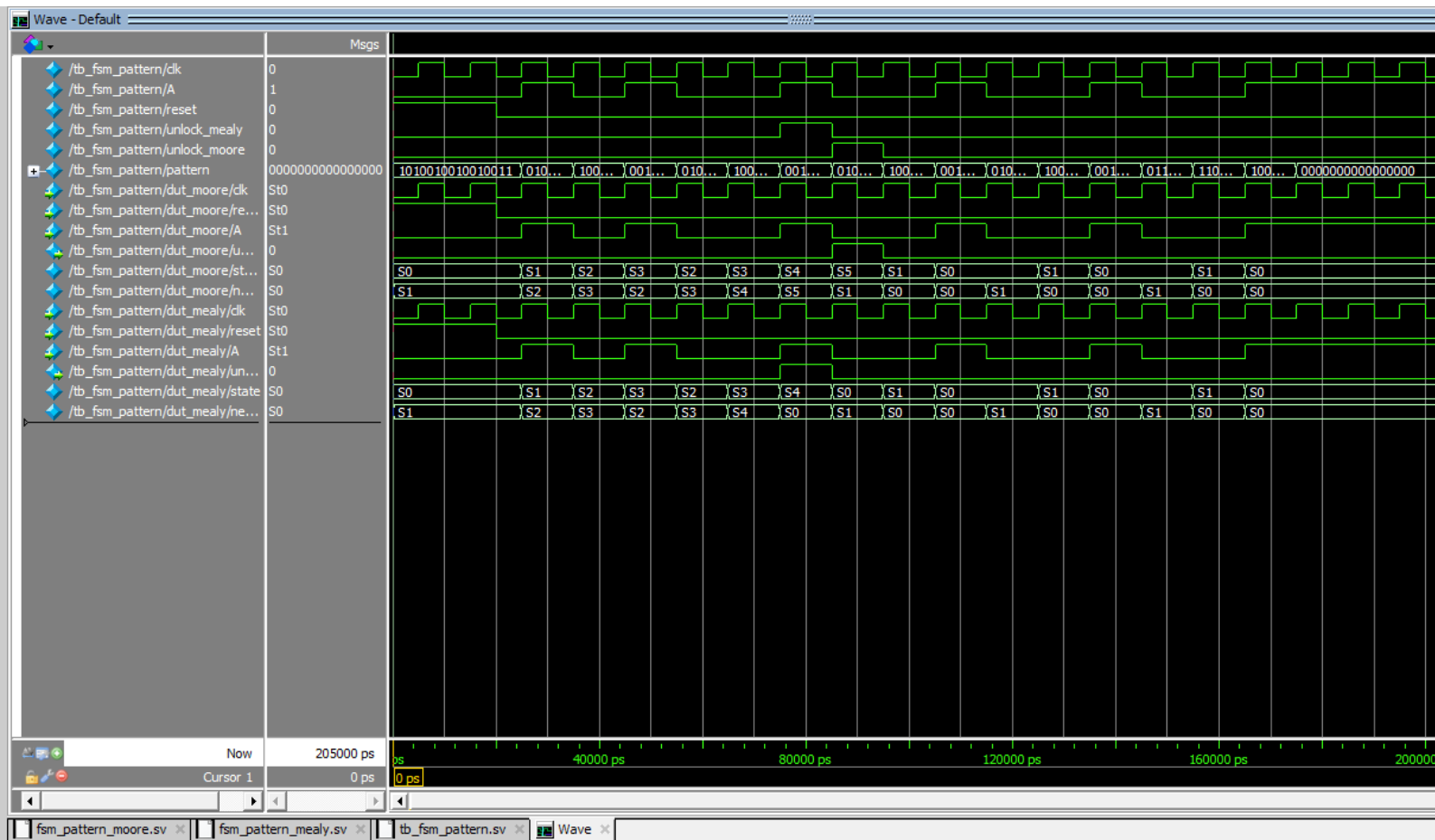 

01001 Pattern çözen devrenin simülasyon sonucu


Problem 3. Devre tasarımı [10 + 12 = 22 puan]

- A. Şekil 2 de verilen A girişi ile B sinyalinü üreten bir FSM devre tasarlayınız. (state transition diagram + mealy or moore FSM)
- B. HDL kullanarak bu devreyi tasarlayın, bir testbench devresi oluşturun ve Modelsim de simüle edin.



Şekil 2

State transition + Moore FSM;

 

Bu sorunun kodlarını yazdım ancak çalıştıramadım bir sonraki EKLER kısmına bütün kodlar eklenmişti

EKLER

```
/* 01001 pattern'i ile unlock sinyali veren devre kodu soru 2 - D  
şikkı MEALY */
```

```
module fsm_pattern_mealy (  
    input  logic clk, reset, A,  
    output logic unlock  
);
```

```
typedef enum {S0, S1, S2, S3, S4, S5} statetype;  
statetype state, nextstate;
```

```
always_ff @(posedge clk)  
    if (reset) state <= S0;  
    else      state <= nextstate;
```

```
always_comb  
    case (state)  
        S0:  
            if (A) nextstate = S0;  
            else  nextstate = S1;  
        S1:  
            if (A) nextstate = S2;  
            else  nextstate = S0;  
        S2:  
            if (A) nextstate = S0;  
            else  nextstate = S3;  
        S3:  
            if (A) nextstate = S2;  
            else  nextstate = S4;  
        S4:  
            if (A) nextstate = S0;  
            else  nextstate = S1;  
  
        default: nextstate = S0;  
    endcase
```

```
always_comb  
    if (state == S4 && A) unlock = 1'b1;  
    else unlock = 1'b0;
```

```
endmodule
```

```

/* 01001 pattern'i ile unlock sinyali veren devre kodu soru 2 - D
şikkı MOORE*/

module fsm_pattern_moore (
    input  logic clk, reset, A,
    output logic unlock
);

typedef enum {S0, S1, S2, S3, S4, S5} statetype;
statetype state, nextstate;

always_ff @(posedge clk)
    if (reset) state <= S0;
    else      state <= nextstate;

always_comb
    case (state)
        S0:
            if (A) nextstate = S0;
            else  nextstate = S1;
        S1:
            if (A) nextstate = S2;
            else  nextstate = S0;
        S2:
            if (A) nextstate = S0;
            else  nextstate = S3;
        S3:
            if (A) nextstate = S2;
            else  nextstate = S4;
        S4:
            if (A) nextstate = S5;
            else  nextstate = S1;
        S5:
            if (A) nextstate = S0;
            else  nextstate = S1;

        default: nextstate = S0;
    endcase

assign unlock = (state == S5);

endmodule

```



```

/* 2. soru D şıkkı için testbench */

`timescale 1ns/1ps

module tb_fsm_pattern ();

    logic clk, A;
    logic reset;
    logic unlock_mealy, unlock_moore;
    logic [15:0] pattern = 16'b1010010010010011; // 2 adet 001
pattern mevcut

    fsm_pattern_moore dut_moore(.clk(clk), .reset(reset), .A(A),
.unlock(unlock_moore));
    fsm_pattern_mealy dut_mealy(.clk(clk), .reset(reset), .A(A),
.unlock(unlock_mealy));

    // clk sinyali olustur
    always
    begin
        clk = 0; #5; clk = 1; #5;
    end

    // active-high reset
    initial
    begin
        A = 0; reset = 1; #20;
        reset = 0; #5; // clock rising edgele ayni anda gonder
datayi
        for (int i=0; i<16; i++) begin
            A = pattern[15];
            pattern = pattern << 1'b1;
            #10;
        end
        #20;
        $stop;
    end

endmodule

```

```

module counter (
    input  logic clk, reset, A,
    output logic unlock
);

typedef enum {S0, S1, S2} statetype;
statetype state, nextstate;

always_ff @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        state <= S0;
    end
    else begin
        state <= nextstate;
    end
end

always_comb begin
    case (state)
        S0:
            if (A) begin
                nextstate = S1;
                unlock = 1;
            end
            else nextstate = S0;
        S1:
            if (A) nextstate = S1;
            else nextstate = S2;
        S2:
            if(A)
                nextstate = S2;
            else begin
                nextstate = S0;
                unlock = 0;
            end
    endcase
end
endmodule

```

```

/* tb_fsm_counter.sv */

`timescale 1ns/1ps

module tb_fsm_counter ();

    logic clk, A;
    logic reset;
    logic unlock;

    counter_test          dut0(.clk(clk), .reset(reset), .A(A),
.unlock(unlock));
    // clk sinyali olustur
    always
    begin
        clk = 0; #5; clk = 1; #5;
    end

    // active-high reset
    initial
    begin
        A = 0; reset = 1; #15;
        reset = 0; A = 1; #15;
        A = 0; #15;
        A = 1; #15;
        A = 0; #15;
        A = 1; #15;
        $stop;
    end
endmodule

```